

**Список радиокомпонентов к статье:** Простой акустический выключатель

**Краткое описание:** Схема данного акустического выключателя была найдена на одном из буржуйских сайтов. После проверки стало ясно, что схема не рабочая, после недолгих опытов и переделки схемы - о чудо! она заработала! Почти все номиналы используемых компонентов были заменены, чтобы схема была более доступной для начинающих радиолюбителей, и в итоге получилось вот что.

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
	Биполярный транзистор	<a href="#">КТ315А</a>	2	
	Биполярный транзистор	<a href="#">КТ818А</a>	1	
	Выпрямительный диод	<a href="#">1N4007</a>	1	
	Электролитический конденсатор	1 мкФ	2	10-50В
	Резистор	<a href="#">10 кОм</a>	2	
	Резистор	<a href="#">3 МОм</a>	1	
	Резистор	<a href="#">48 кОм</a>	1	
	Резистор	<a href="#">1.8 кОм</a>	1	
	Резистор	<a href="#">330 Ом</a>	1	
	Микрофон	Сосна	1	
<b>Rel1</b>	Реле		1	Зависит от нагрузки

[Добавить компоненты](#)

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/house/1-265.php>

Автор: aka kasyan

Дата публикации: 2012 г.