

Список радиокомпонентов к статье: Высокое напряжение на 555 таймере

Краткое описание: Установка рабочей частоты интегральным таймером - это легко и практично. В данной схеме 555 таймер включен по стандартной схеме включения. В ней используется два резистора и конденсатор для установки частоты и один тока ограничительный резистор, его оптимальное значение надо подобрать экспериментально

Обозначение	Тип	Номинал	Количество	Примечание
	Программируемый таймер и осциллятор	NE556	1	
	Биполярный транзистор	BD243C	1	
	Конденсатор	0.01 мкФ	1	
	Резистор	50 Ом	1	
	Резистор	1 кОм	1	
	Резистор	2.2 кОм	1	
	Трансформатор		1	Изготавливается самостоятельно

Добавить компоненты

URL статьи на сайте: <http://cxem.net/tesla/tesla4.php>

Автор: Иван

Дата публикации: 2011 г.